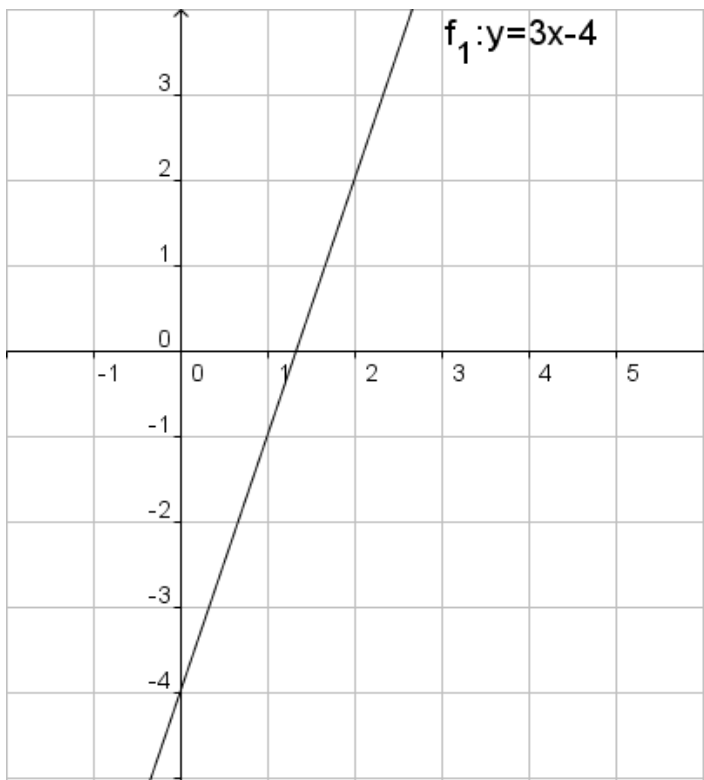
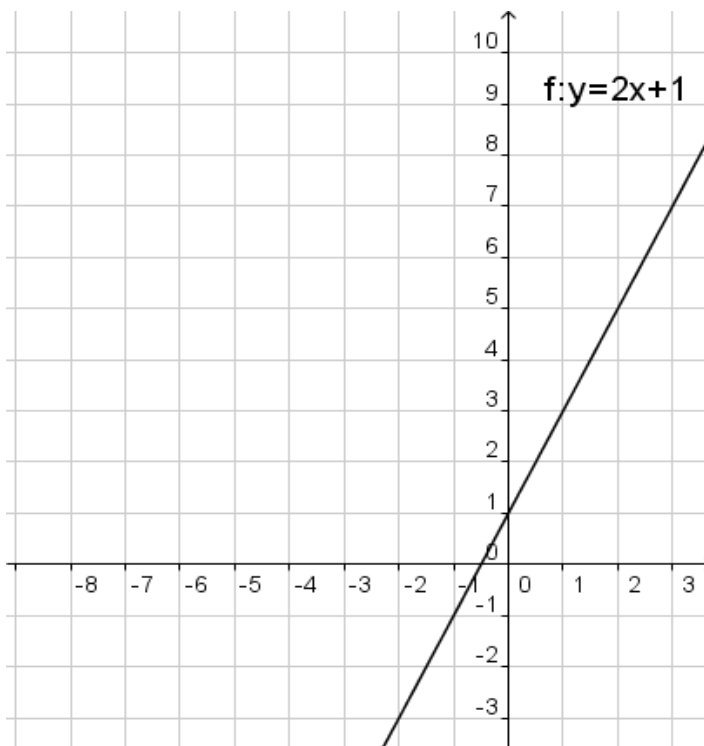
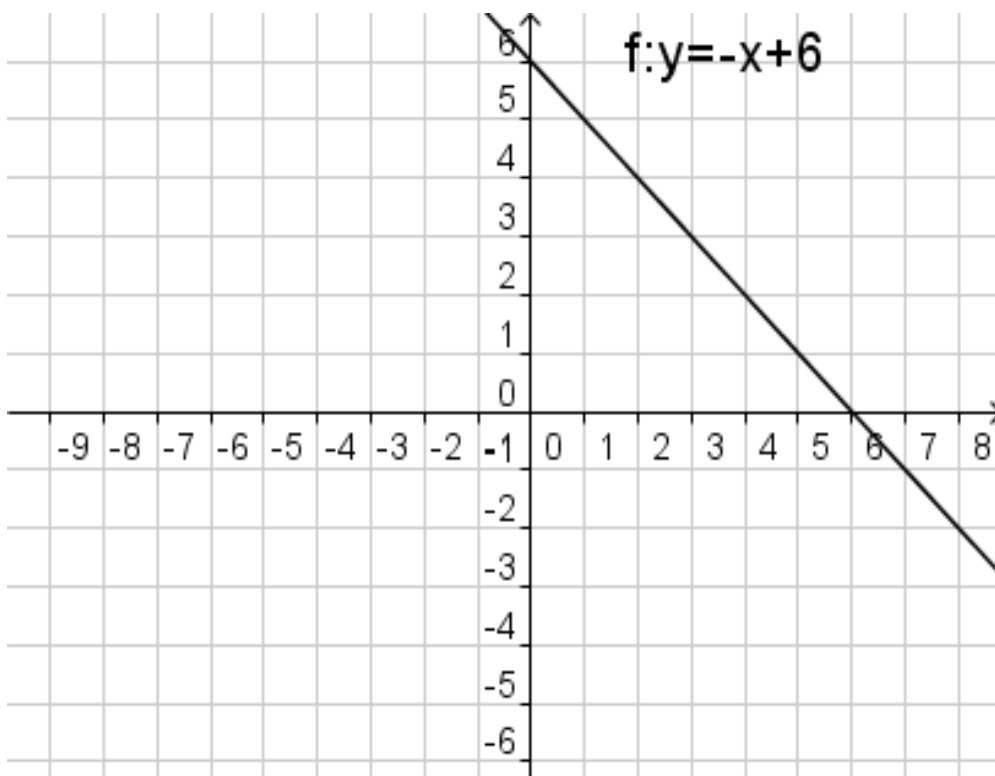
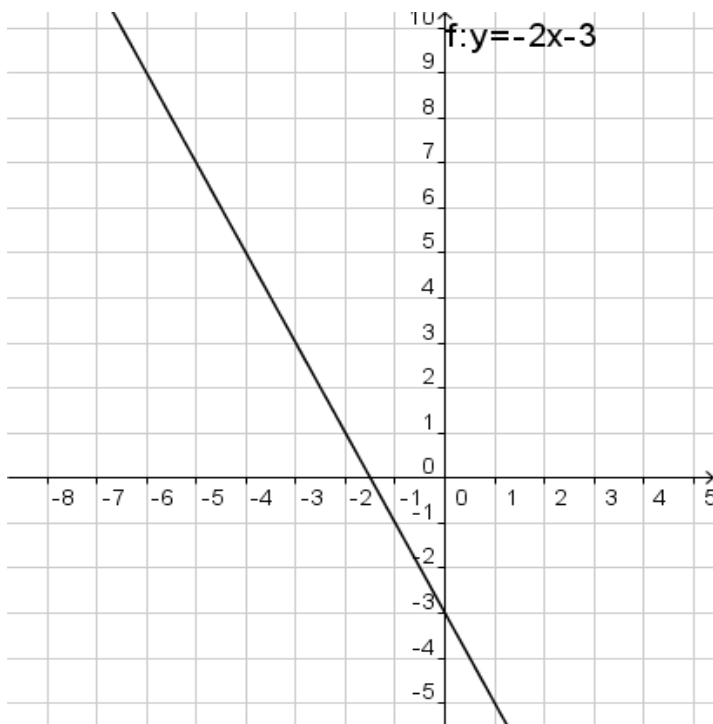
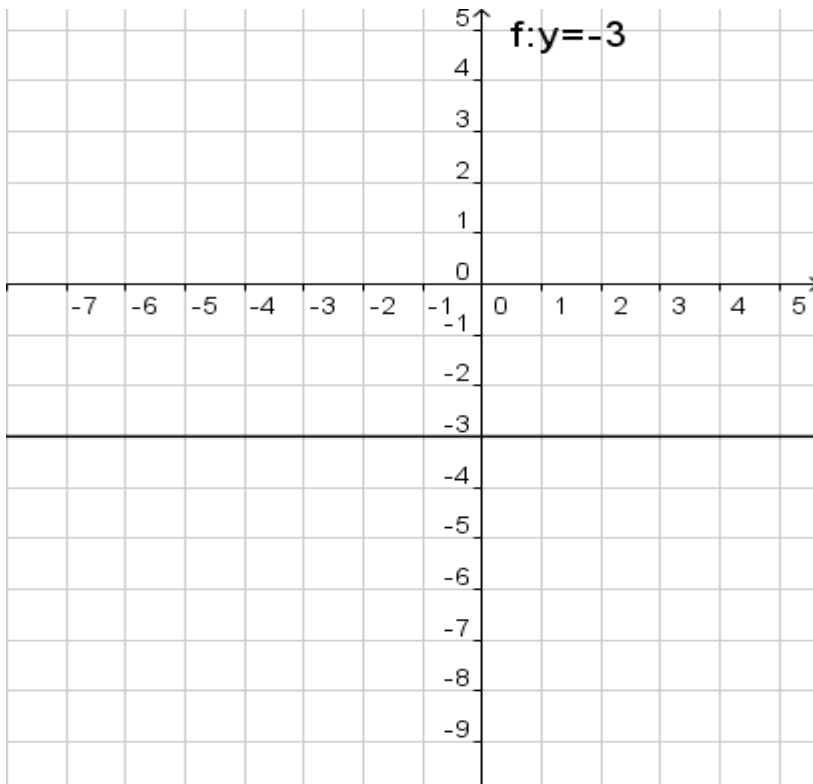


Aufgaben – Kontrollblatt

Funktion 1: f_1 Funktion 2: f_2 

Funktion3: f_3 Funktion 4: f_4 

Funktion 5: f_5 Funktion 6: f_6 