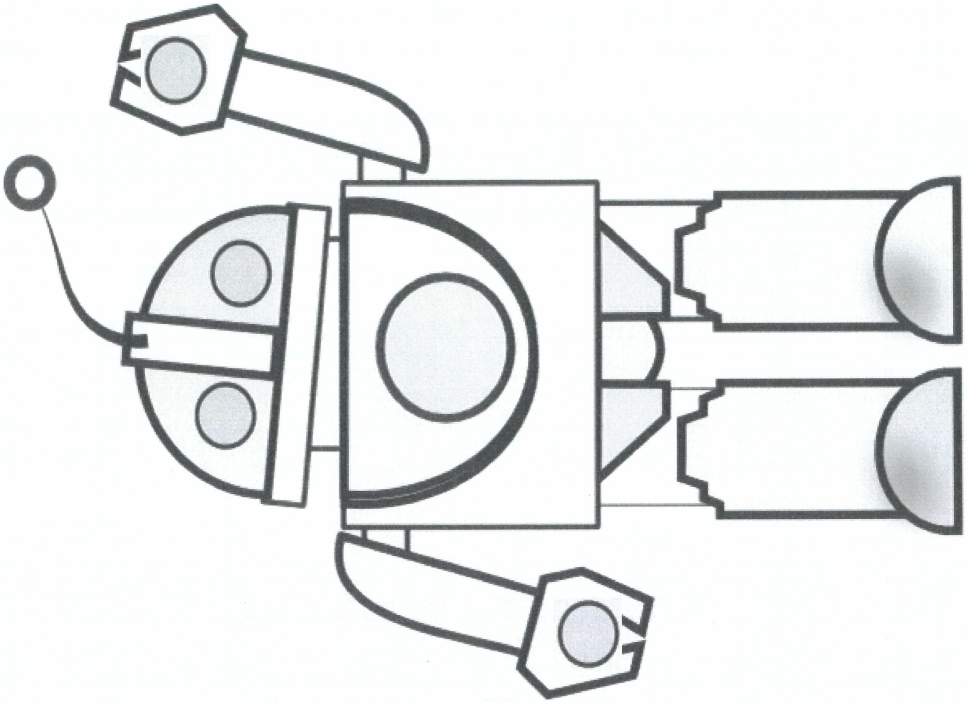

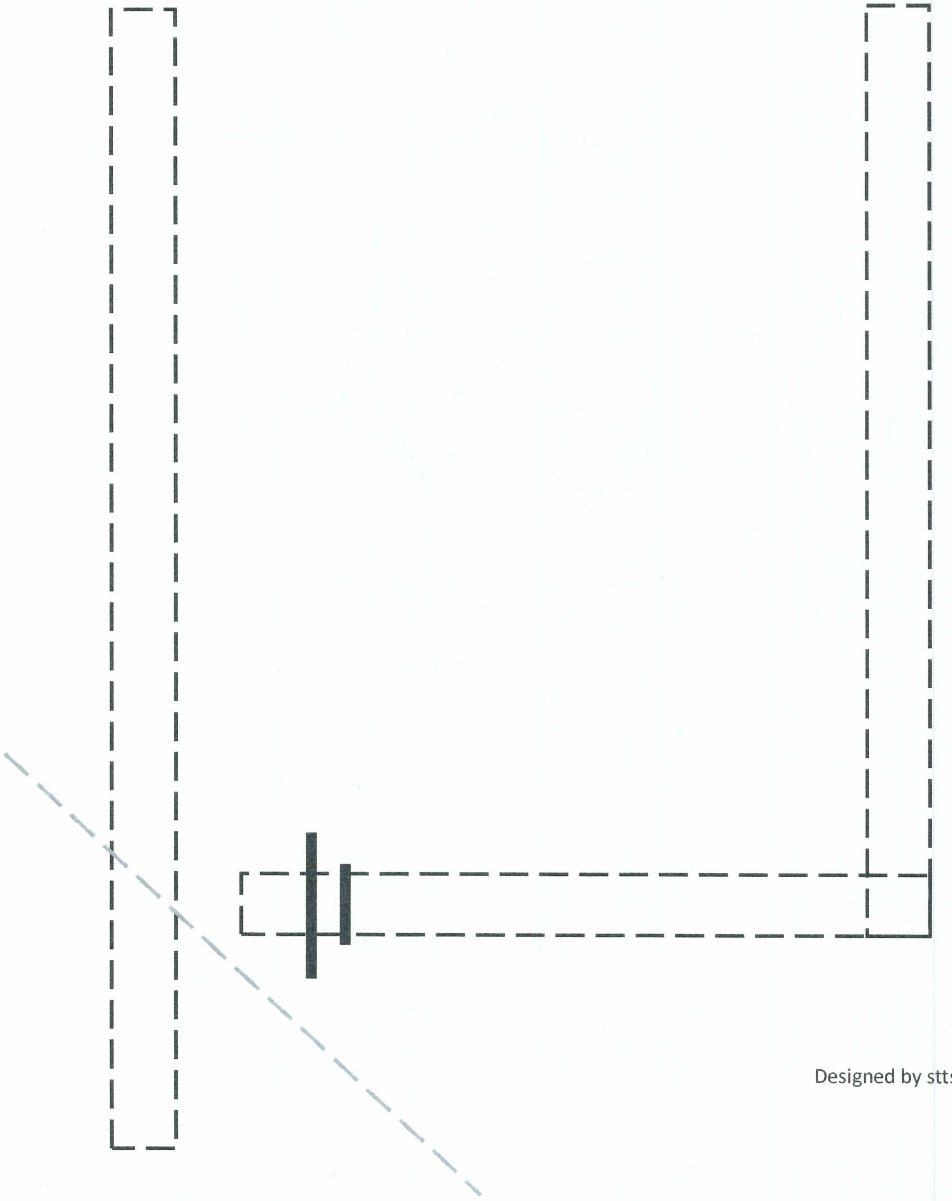

Designed by stts staff

電路

	名稱	Name	符號
1.	導電體	conductor	
2.	電蕊	(dry) cell	
3.	燈泡	bulb	
4.	發光二極管	LED (light emitting diode)	
5.	開關	(on/off) switch	

電路圖

revised on 2026/05/11